

# Assignment 1 – Cyclic Redundancy Check

Prática P3, Grupo 6:

António Silva (76678)

Rafael Oliveira (76525)

Arquitectura de  
Computadores Avançada

# 1. Encoder (solução assíncrona)

a      1100100 | 101    b  
r4(x) 0110      11110 q  
r3(x)    0111  
r2(x)      0100  
r1(x)      0010  
r0(x)      010



q4 = a4 x b2  
r4(0) = q4 x b0 xor a2  
r4(1) = q4 x b1 xor a3




$q4 = a4 \times b2 \cap b2 = 1 > a4$

$r4(0) = q4 \times b0 \text{ xor } a2 \cap b0 = 1 \cap q4 = a4 > a4 \text{ xor } a2$


$r4(1) = q4 \times b1 \text{ xor } a3 \cap b1 = 0 > a3$
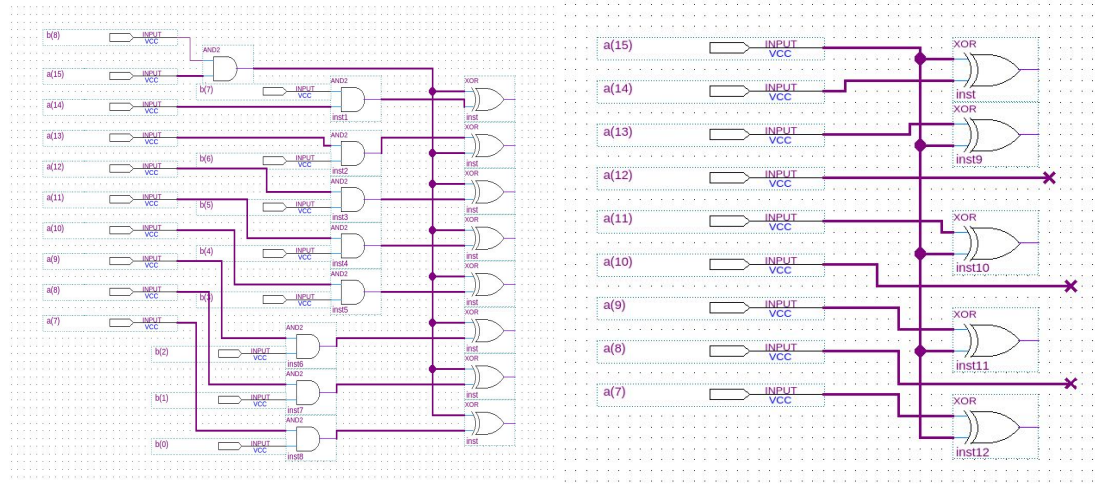
# 1. Encoder (solução assíncrona)

- A obtenção do valor de  $q(x)$  será desnecessária, visto que, resultará sempre do valor mais significativo do último  $r0-4(x)$  obtido.
- No cálculo de  $ry(x)$ , a multiplicação com os valores de  $b(x)$  pode ser removida.
  - $ry(x) = r[y-1](x-1)$  nos casos que  $b(z) == 0$
  - $ry(x) = r[y-1](x-1) \text{ xor } r[y-1](1)$  nos casos que  $b(z) == 1$



# 1. Encoder (solução assíncrona)

 

$$r14(7) = a(15) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(15)$$

$$r14(7) = a(14) \text{ xor } a(13)$$

# 1. Encoder (solução assíncrona)

Aplicando a cada  $rx(7)$  temos:

$r0(7) = a(0) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$

$r1(7) = a(0) \text{ xor } a(1) \text{ xor } a(3) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$

$r2(7) = a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(4) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(9) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$

$r3(7) = a(2) \text{ xor } a(3) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(9) \text{ xor } a(10) \text{ xor } a(15)$

(...)

$r10(7) = a(9) \text{ xor } a(10) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(15)$

$r11(7) = a(10) \text{ xor } a(11) \text{ xor } a(13)$

$r12(7) = a(11) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(14)$

$r13(7) = a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(15)$

$r14(7) = a(13) \text{ xor } a(14)$

$r15(7) = a(14) \text{ xor } a(15)$

$r16(7) = a(15)$

Analisando as portas de saída podemos encontrar as dependências com  $rx(7)$ :

$r0(7) = a(0) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$

$r0(6) = r1(7) \text{ xor } r3(7) \text{ xor } r5(7) \text{ xor } r7(7)$

$r0(5) = r2(7) \text{ xor } r4(7) \text{ xor } r6(7)$

$r0(4) = r1(7) \text{ xor } r3(7) \text{ xor } r5(7)$

$r0(3) = r2(7) \text{ xor } r4(7)$

$r0(2) = r1(7) \text{ xor } r3(7)$

$r0(1) = r2(7)$

$r0(0) = r1(7)$

# 1. Encoder (solução assíncrona)

$r0(7) = a(0) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$   
 $r0(6) = a(0) \text{ xor } a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(4) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(11)$   
 $r0(5) = a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(3) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(10) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$   
 $r0(4) = a(0) \text{ xor } a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(4) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(9) \text{ xor } a(11) \text{ xor } a(12) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14)$   
 $r0(3) = a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(3) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(10) \text{ xor } a(11) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$   
 $r0(2) = a(0) \text{ xor } a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(5) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(9) \text{ xor } a(10) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14)$   
 $r0(1) = a(1) \text{ xor } a(2) \text{ xor } a(4) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(9) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$   
 $r0(0) = a(0) \text{ xor } a(1) \text{ xor } a(3) \text{ xor } a(6) \text{ xor } a(7) \text{ xor } a(8) \text{ xor } a(13) \text{ xor } a(14) \text{ xor } a(15)$

**Imensas repetições de XOR's!**

# 1. Encoder (solução assíncrona)

	a(0)	a(1)	a(2)	a(3)	a(4)	a(5)	a(6)	a(7)	a(8)	a(9)	a(10)	a(11)	a(12)	a(13)	a(14)	a(15)
a(0)		4	4	1	2	2	4	4	1	2	1	2	2	4	4	2
a(1)	4		6	3	3	2	4	6	3	3	3	3	2	4	6	4
a(2)	4	6		2	3	3	4	6	3	2	3	3	3	4	6	4
a(3)	1	3	2			1	2	3	2		2	1	1	2	3	3
a(4)	2	3	3				1	2	1	2		2	1	1	2	1
a(5)	2	2	3	1			2	3	1	1	2		2	3	3	2
a(6)	4	4	4	2	1	2		4	2	2	2	2	2	4	5	3
a(7)	4	6	6	3	2	3	4		3	2	2	2	2	4	6	4
a(8)	1	3	3	2	1	1	2	3		1	1	1		1	3	3
a(9)	2	3	2		2	1	2	2	1		1	1	1	2	2	1
a(10)	1	3	3	2		2	2	2	1	1		1	1	2	3	2
a(11)	2	3	3	1	2		2	2	1	1	1		1	1	2	1
a(12)	2	2	3	1	1	2	2	2		1	1	1		3	3	2
a(13)	4	4	4	2	1	3	4	4	1	2	2	1	3		5	3
a(14)	4	6	6	3	2	3	5	6	3	2	3	2	3	5		5
a(15)	2	4	4	3	1	2	3	4	3	1	2	1	2	3	5	

```
-- 1st level XOR SIGNALS
SIGNAL xor1w2: STD_LOGIC;
SIGNAL xor7w14: STD_LOGIC;
SIGNAL xor0w6: STD_LOGIC;
SIGNAL xor13w15: STD_LOGIC;
SIGNAL xor9w13: STD_LOGIC;
SIGNAL xor5w12: STD_LOGIC;
SIGNAL xor4w11: STD_LOGIC;
SIGNAL xor15w8: STD_LOGIC;
SIGNAL xor3w10: STD_LOGIC;
SIGNAL xor0w7: STD_LOGIC;
SIGNAL xor12w14: STD_LOGIC;
SIGNAL xor6w11: STD_LOGIC;
SIGNAL xor5w10: STD_LOGIC;
SIGNAL xor4w9: STD_LOGIC;
SIGNAL xor3w8: STD_LOGIC;
```


```
-- 2nd level XOR SIGNALS
SIGNAL xor3w8w1: STD_LOGIC;
SIGNAL xor5w12w2: STD_LOGIC;
SIGNAL xor1w2w7w14: STD_LOGIC;
SIGNAL xor0w6w13w15: STD_LOGIC;
SIGNAL xor1w2w4w11: STD_LOGIC;
SIGNAL xor0w6w9w13: STD_LOGIC;
SIGNAL xor5w12w13w15: STD_LOGIC;
SIGNAL xor15w8w6w11: STD_LOGIC;
SIGNAL xor15w8w4w9: STD_LOGIC;
-- 3rd level XOR SIGNALS
SIGNAL xor0w6w13w15w7w14: STD_LOGIC;
SIGNAL xor1w2w7w14w3w10: STD_LOGIC;
SIGNAL xor1w2w4w11w12w14: STD_LOGIC;
SIGNAL xor1w2w7w14w5w10: STD_LOGIC;
```
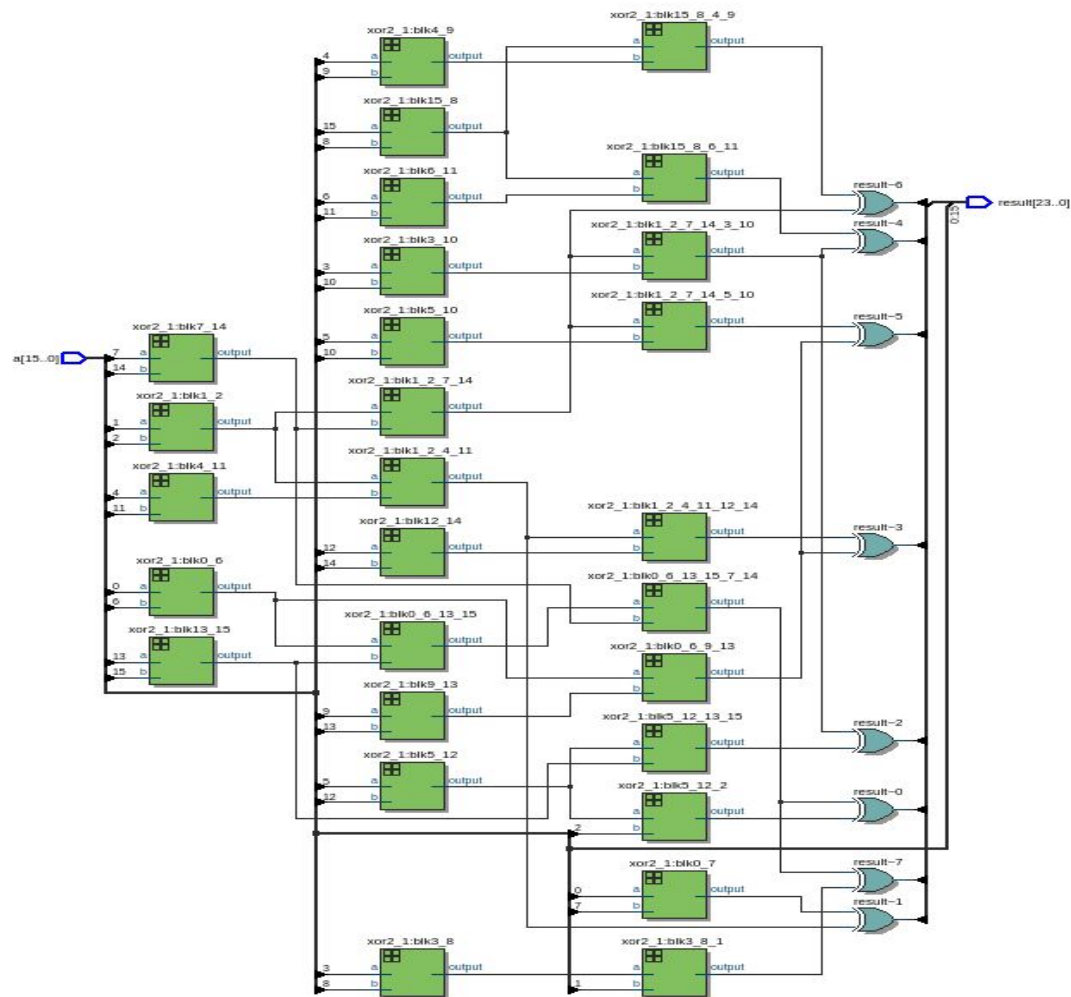
# 1. Encoder (solução assíncrona)

```
result(7) <= xor0w6w13w15w7w14 xor xor5w12w2;  
result(6) <= xor1w2w4w11          xor xor0w7;  
result(5) <= xor1w2w7w14w3w10     xor xor5w12w13w15;  
result(4) <= xor0w6w9w13          xor xor1w2w4w11w12w14;  
result(3) <= xor1w2w7w14w3w10     xor xor15w8w6w11;  
result(2) <= xor0w6w9w13          xor xor1w2w7w14w5w10;  
result(1) <= xor1w2w7w14          xor xor15w8w4w9;  
result(0) <= xor0w6w13w15w7w14 xor xor3w8w1;
```

Com esta solução temos 36 XORs e um total de 4 níveis. O que defendemos que será a solução mais eficiente e com baixa complexidade.





## 2. Checker (solução síncrona)

- **Input:** Mensagem(16 bits) + Resultado encoder(8 bits).
- **Resultado:** Se obtermos “00000000”, garantimos que a mensagem não foi modificada.
- 8 *Flip-Flops* e 5 *XOR*’s
- *XOR*’s apenas à entrada dos bits a 1 do polinômio.
- Por ciclo de relógio é dado um bit da palavra de 24 bits.
- Verificação do resultado.
- Se “00000000”, *ready* = ‘1’, ou seja, a mensagem não foi modificada nem apresenta erros.

